

受検 番号	(算用数字)
----------	--------

解 答 用 紙（その1）
電気科

※	

1

--


- | |
|-----|
| (1) |
| (2) |
| (3) |

(1)	_____mmと_____mm
(2)	
(3)	

2

--


- | |
|-----|
| (1) |
| (2) |

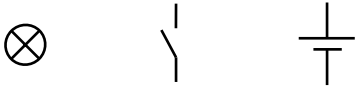(1)	
(2)	

3

--

- | |
|-----|
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |

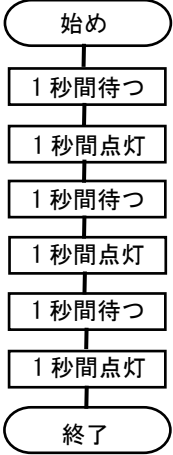(1)	
(2)	_____通り
(3)	
(4)	順次処理  反復処理

受検 番号	(算用数字)
----------	--------

解 答 用 紙（その2）

電気科

※

4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

--

(1)	抵抗に流れた電流 [A] 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 [V] 抵抗に加えた電圧
(2)	
(3)	_____ [Ω]
(4)	_____ [A]
(5)	_____の法則